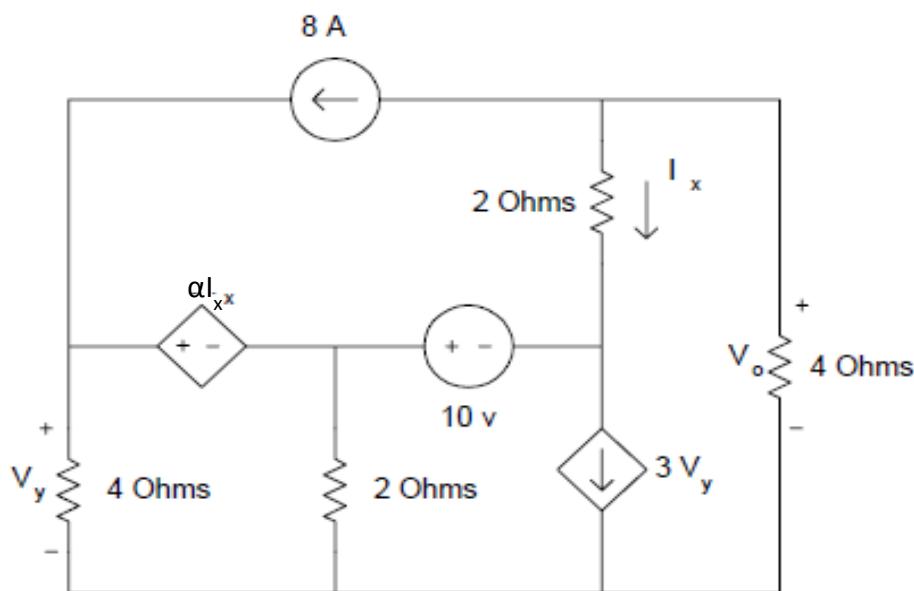


Teslim tarihi: 15 Mayıs, Çarşamba, 12:30


1- Aşağıda verilen devre J. O. Atta, "Electronics and Circuit Analysis using MATLAB" isimli kitabın 4. Bölümündeki sorulardan alınmıştır. Devrelerin çözümlerini bilgisayar yardımıyla bulmanız isteniyor. Bu amaç için MATLAB®'de amaca uygun m-file oluşturup, çözümleri belirlemeniz bekleniyor.

Elde ettiğiniz sonuçları bir rapor ile sunacaksınız. Raporunuzda devreye ilişkin elde ettiğiniz denklemler ve nümerik çözümlere ilişkin grafikler bulunmalı. Nümerik çözümlerin devre elemanlarına ilişkin parametreler ve kaynak değerleri ile nasıl değiştiğininirdelenmesinin (örneğin farklı direnç değerleri, kaynak değerleri ile çözümlerin nasıl değiştiği) yapılması istenmektedir.

- Devreyi çevre akımları yöntemi ile $\alpha=8$ için çözünüz.
- α parametresinin değerinin gerilim kontrollü akım kaynağının gerilimini nasıl etkilediğini bir grafik ile gösteriniz.
- v_0 geriliminin ani gücünün α parametresi ile nasıl değiştiğini bir grafik üzerinde gösteriniz.



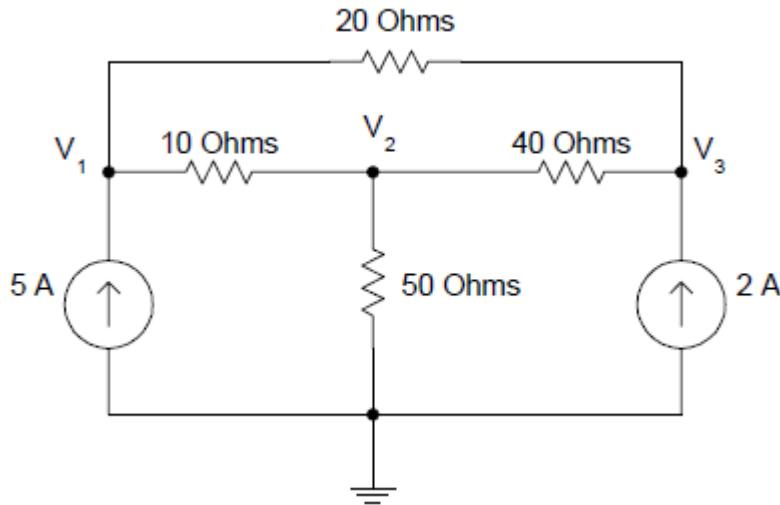Örnek: Şekilde verilen devrenin düğüm gerilimleri yöntemine ilişkin denklemler ve bu denklemlerin çözümü için ilgili örnek m-file



Şekildeki devreye ilişkin düğüm gerilimleri yöntemine dair denklemler:

$$\begin{aligned} G_1(e_1 - e_2) + G_2(e_1 - e_3) - i_{k1} &= 0 \\ -G_1(e_1 - e_2) + G_3(e_2) + G_4(e_2 - e_3) &= 0 \\ -G_2(e_1 - e_3) - G_4(e_2 - e_3) - i_{k2} &= 0 \end{aligned}$$

```
%%%düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümü%%%%%
clear;
%%%devre parametreleri%%%%%
G1=0.1; G2=0.05; G3=0.02; G4=0.025;
%%%kaynak değerleri%%%
ik_1=5; ik_2=2;
%%%çözülecek düğüm gerilimleri yöntemine ilişkin denklemler%%
ik=[ik_1;
    0;
    ik_2]
e=inv([G1+G2      -G1      -G2;
        -G1      G1+G3+G4      -G4;
        -G2      -G4      G2+G4])*ik;
dugum_gerilimleri=[e(1,1);
                    e(2,1);
                    e(3,1)]
%%% tüm eleman gerilimleri%%%%%
vr1=e(1,1)-e(2,1);
vr2=e(1,1)-e(3,1);
vr3=e(2,1);
vr4=e(2,1)-e(3,1);
vk1=-e(1,1);
vk2=-e(3,1);
eleman_gerilimleri=[vr1;
                     vr2;
                     vr3;
                     vr4;
                     vk1;
                     vk2];
%%%tüm eleman akımları%%%%%
eleman_akimlari=[G1 0 0 0 0 0;
```

```

0   G2  0   0   0   0;
0   0   G3  0   0   0;
0   0   0   G4  0   0;
0   0   0   0   1   0;
0   0   0   0   0   1]*[vr1;
                         vr2;
                         vr3;
                         vr4;
                         ik_1;
                         ik_2];
%%%%%tellegen teoremi%%%%%
toplasm_guc=eleman_akimlari'*eleman_gerilimleri

```

Sonuçlar:

```
>> eleman_akimlari
```

```
eleman_akimlari =
```

```

5.4286
-0.4286
7.0000
-1.5714
5.0000
2.0000

```

```
>> eleman_gerilimleri
```

```
eleman_gerilimleri =
```

```

54.2857
-8.5714
350.0000
-62.8571
-404.2857
-412.8571

```

```
>> toplam_guc
```

```
toplasm_guc =
```


```
-5.9117e-12
```

```
%%%düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümü%%%%%
clear;
%%%devre parametreleri%%%%%
G1=0.1; G2=0.05; G3=0.02; G4=0.025;
%%%kaynak değerleri%%%%%
for k=1:100
ik_1=(5+0.2*k); ik_2=2;
%%%çözülecek düğüm gerilimleri yöntemine ilişkin denklemler%%
ik=[ik_1;
    0;
    ik_2]
e=inv([G1+G2      -G1      -G2;
        -G1      G1+G3+G4      -G4;
        -G2      -G4      G2+G4])*ik;
dugum_gerilimleri=[e(1,1);
                    e(2,1);
                    e(3,1)]
%%% tüm eleman gerilimleri%%%%%
```

```


vr1=e(1,1)-e(2,1);
vr2=e(1,1)-e(3,1);
vr3=e(2,1);
vr4=e(2,1)-e(3,1);
vk1=-e(1,1);
vk2=-e(3,1);
eleman_gerilimleri=[vr1;
                     vr2;
                     vr3;
                     vr4;
                     vk1;
                     vk2]
%%%%tüm eleman akımları%%%%
eleman_akımları=[G1 0 0 0 0 0;
                  0 G2 0 0 0 0;
                  0 0 G3 0 0 0;
                  0 0 0 G4 0 0;
                  0 0 0 0 1 0;
                  0 0 0 0 0 1]*[vr1;
                                vr2;
                                vr3;
                                vr4;
                                ik_1;
                                ik_2];
plot(vr1,k), hold on
end

```

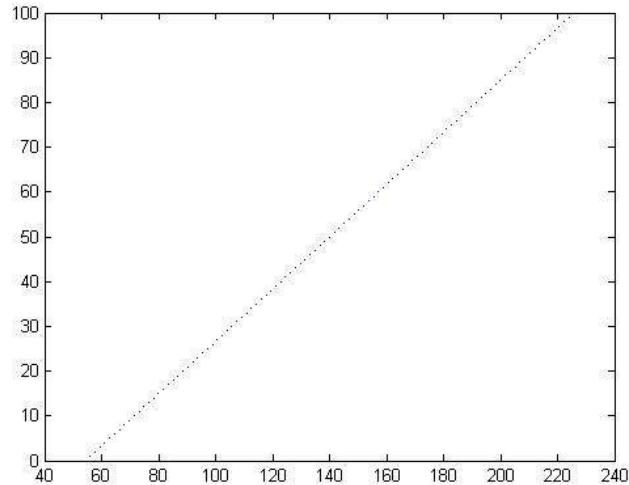

2- Verilen lineer olmayan devrenin çözümlerini bilgisayar yardımıyla bulmanız isteniyor. Bu amaç için MATLAB®’de amaca uygun m-file oluşturup, çözümleri MATLAB® ‘deki fsolve komutundan yararlanarak çözmeniz isteniyor.

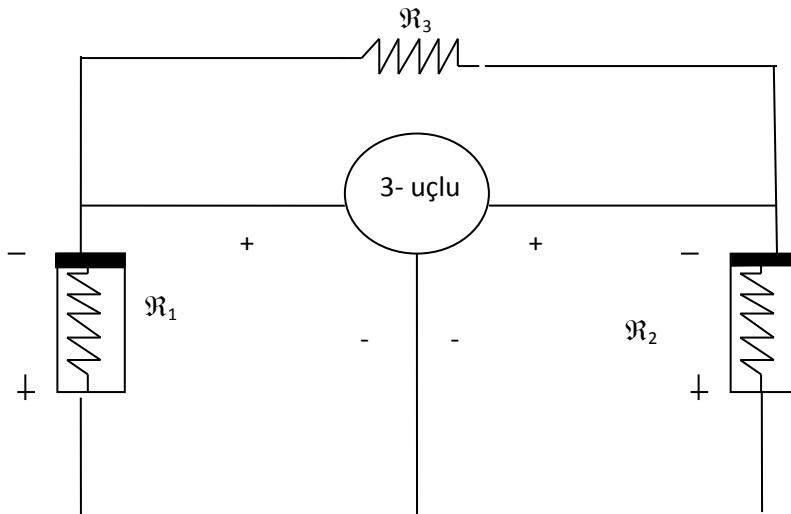Elde ettiğiniz sonuçları bir rapor ile sunacaksınız. Raporunuzda verilen devreye ilişkin elde ettiğiniz denklemler ve nümerik çözümlere ilişkin grafikler bulunmalı. Elde ettiğiniz çözümleri yorumlamalısınız.



$$\mathfrak{R}_1 : v_1 = -\frac{3}{4} i_1^3 + \frac{10}{3} i_1$$

$$\mathfrak{R}_2 : i_2 = -\frac{1}{2} v_2^3 + \frac{11}{2}$$

$$\mathfrak{R}_3 : i_3 = \frac{1}{2} v_3$$

3-uçlu direnç:

$$v_4 = -5i_4 + \frac{5}{2}v_5 + \frac{1}{3}v_5^3$$

$$i_5 = -10i_4 + \frac{1}{2}v_5^3 + 2$$

İpucu: KAY, KGY ve eleman tanım bağıntılarını kullanarak bilinmeyenleri 1. ve 2. düğüm gerilimleri (e_1 ve e_2) olan iki denklem elde ediniz ve eleman tanım bağıntıları ile birlikte bu denklemleri de kullanınız.